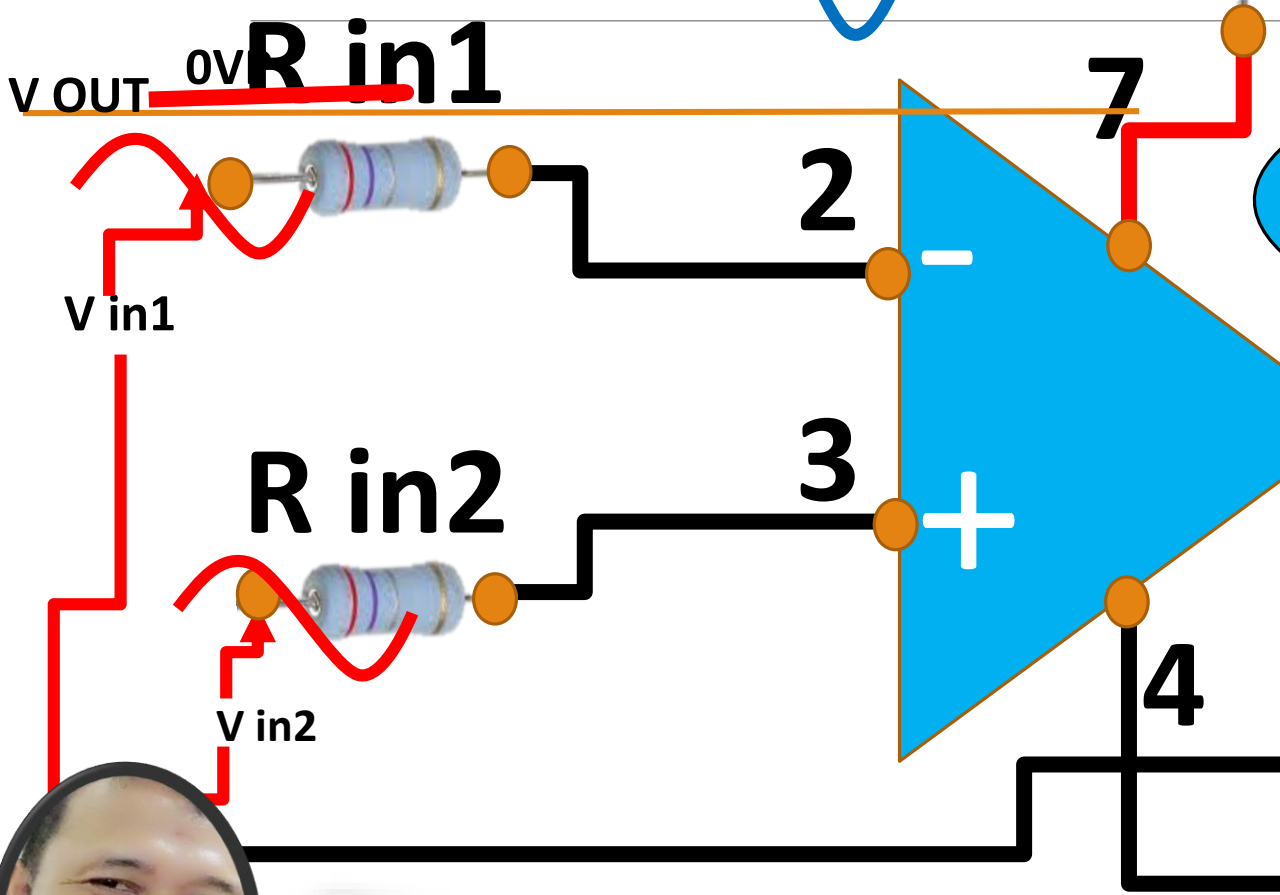


Comparator

Pengolahan Sinyal



$Out\ 1 = -1VP + 1VP = 0VP$
 $Out\ 2 = -2VP + 2VP = 0VP$
 $Out\ 3 = -1Vp + 3Vp = +2Vp$ dan
 $+1VP - 3VP = -2VP \dots 2Vp-P$

Teknik Komputer


Sistem Komputer

6



Universitas STEKOM




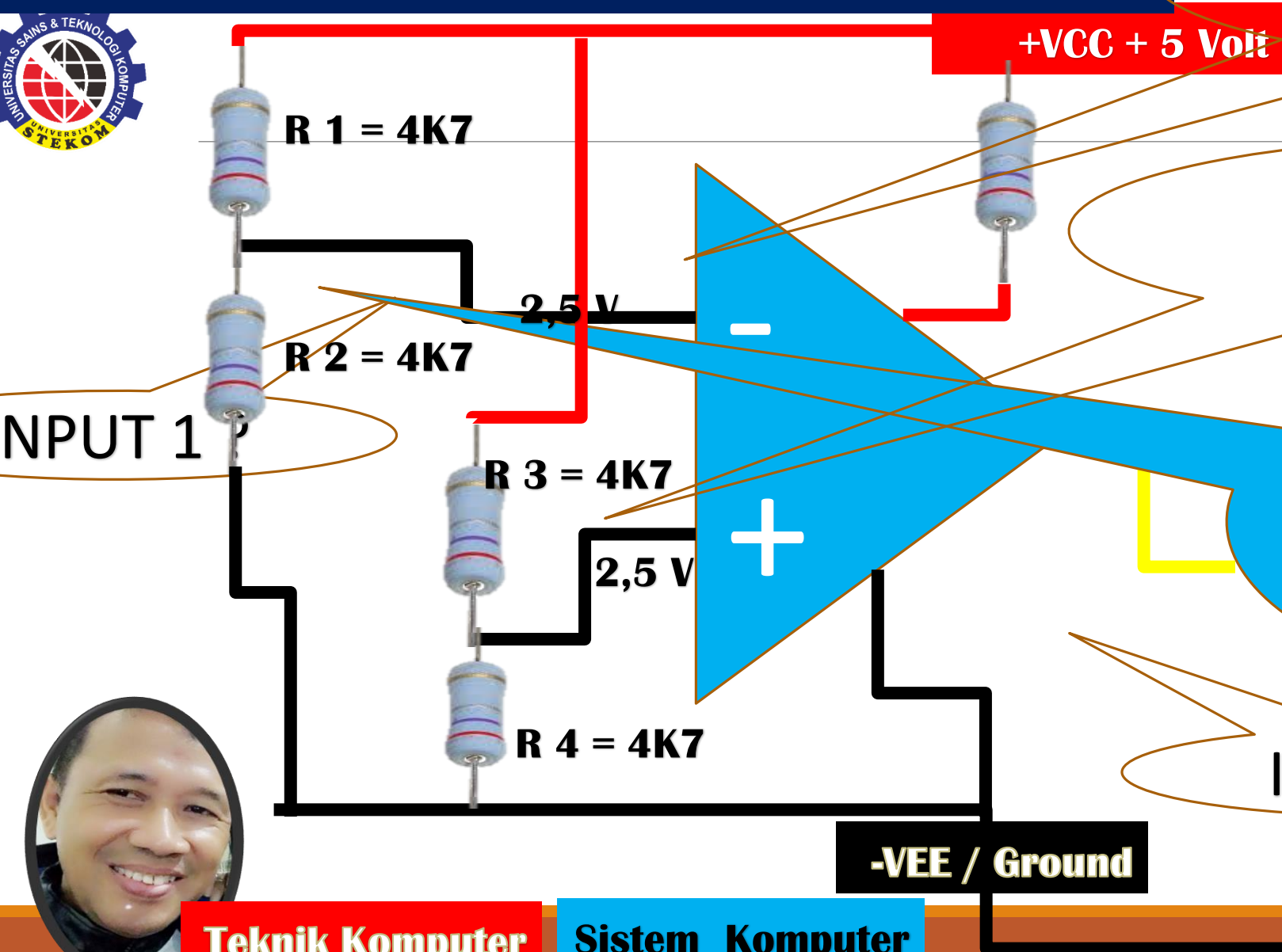

$$V_{in\ Inv} = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \times V_{CC}$$
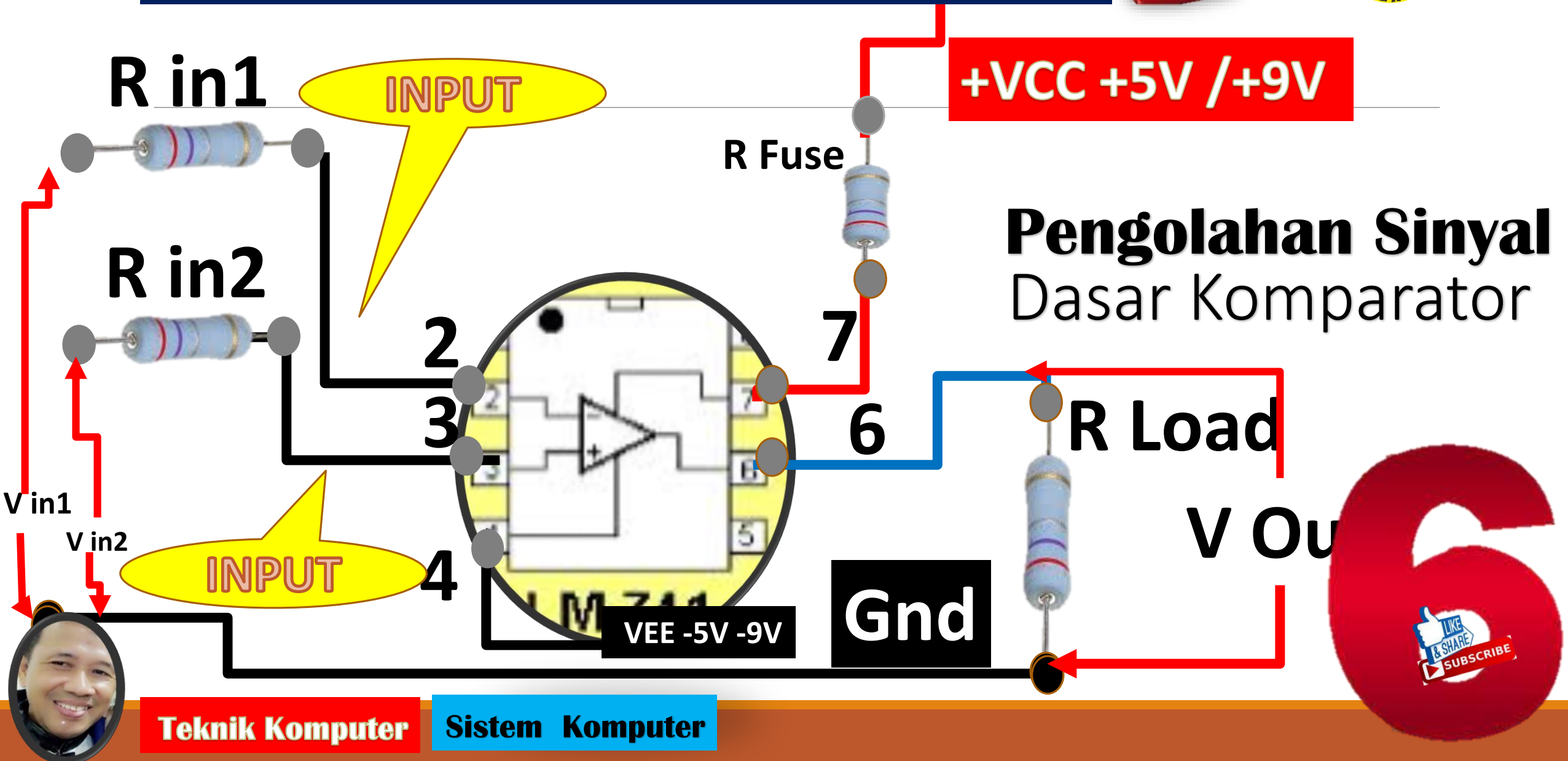
$$V_{in\ N.\ Inv} = \frac{R_4}{(R_3 + R_4)} \times V_{CC}$$







Quis p 6

**Gambarkan skema dasar
Komparator dan bentuk sinyal
outputnya saat diberi input sbb:**

$T3 \quad V_1 = 2 \text{ VP} \quad T4 \quad V_1 = -3 \text{ VP}$

$T3 \quad V_2 = -3 \text{ VP} \quad T4 \quad V_2 = +5 \text{ VP}$

