

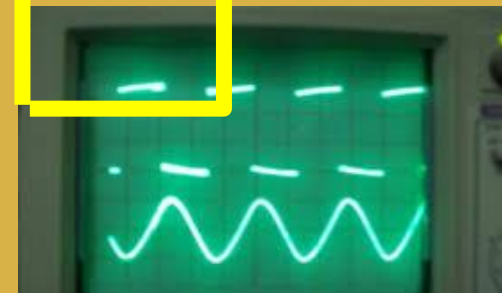


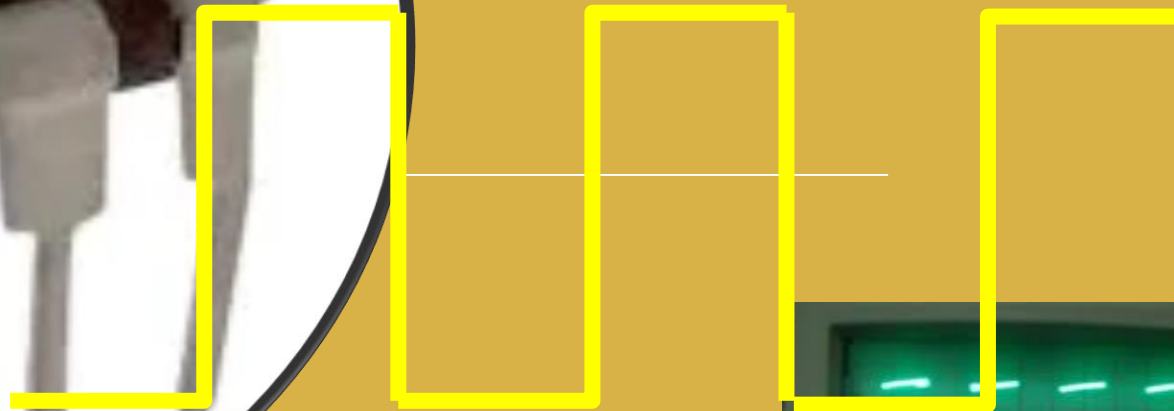


Pengolahan Sinyal

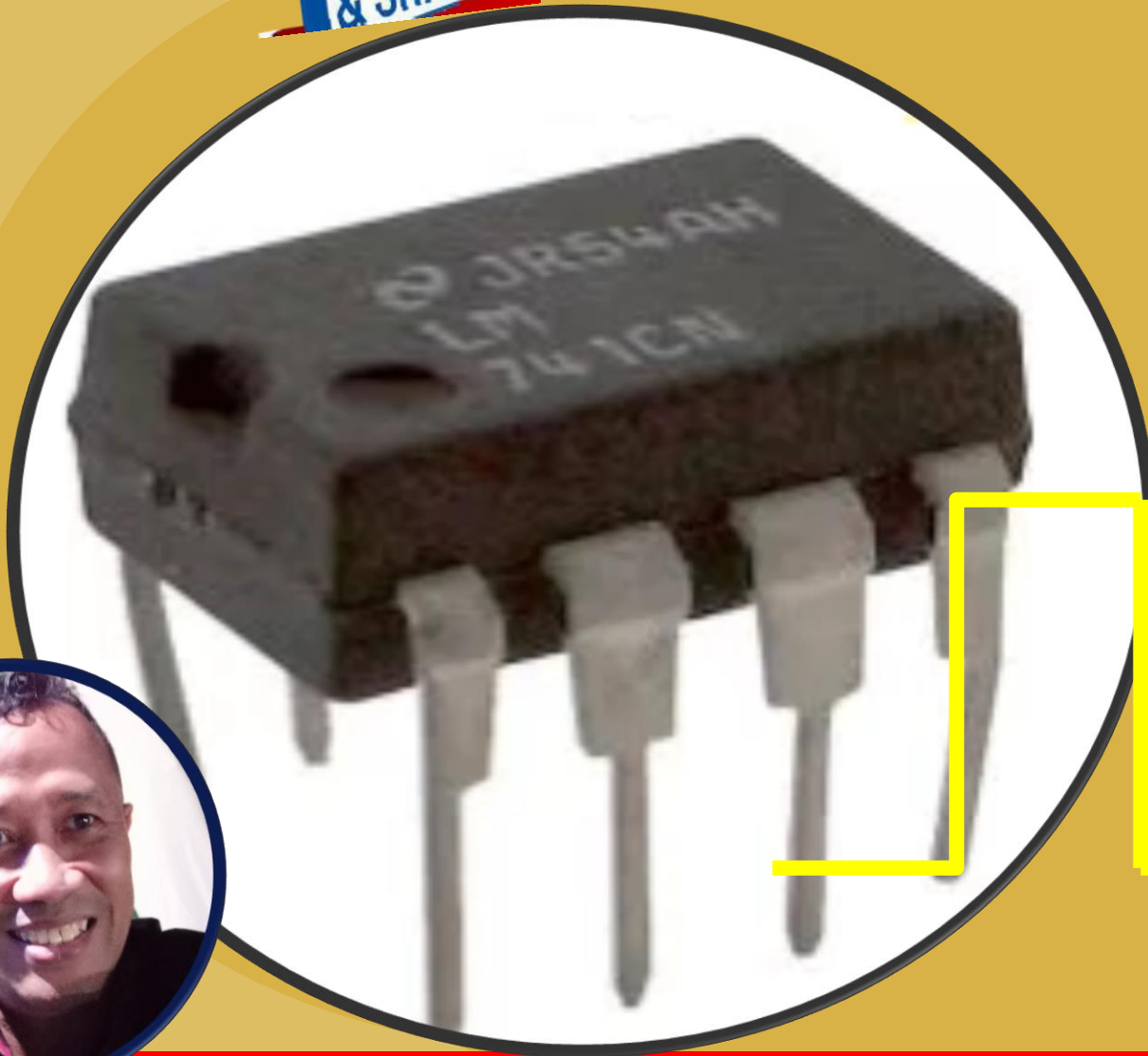

PIN DISKRIPSI

Minimum 8 pin 4x2 LR

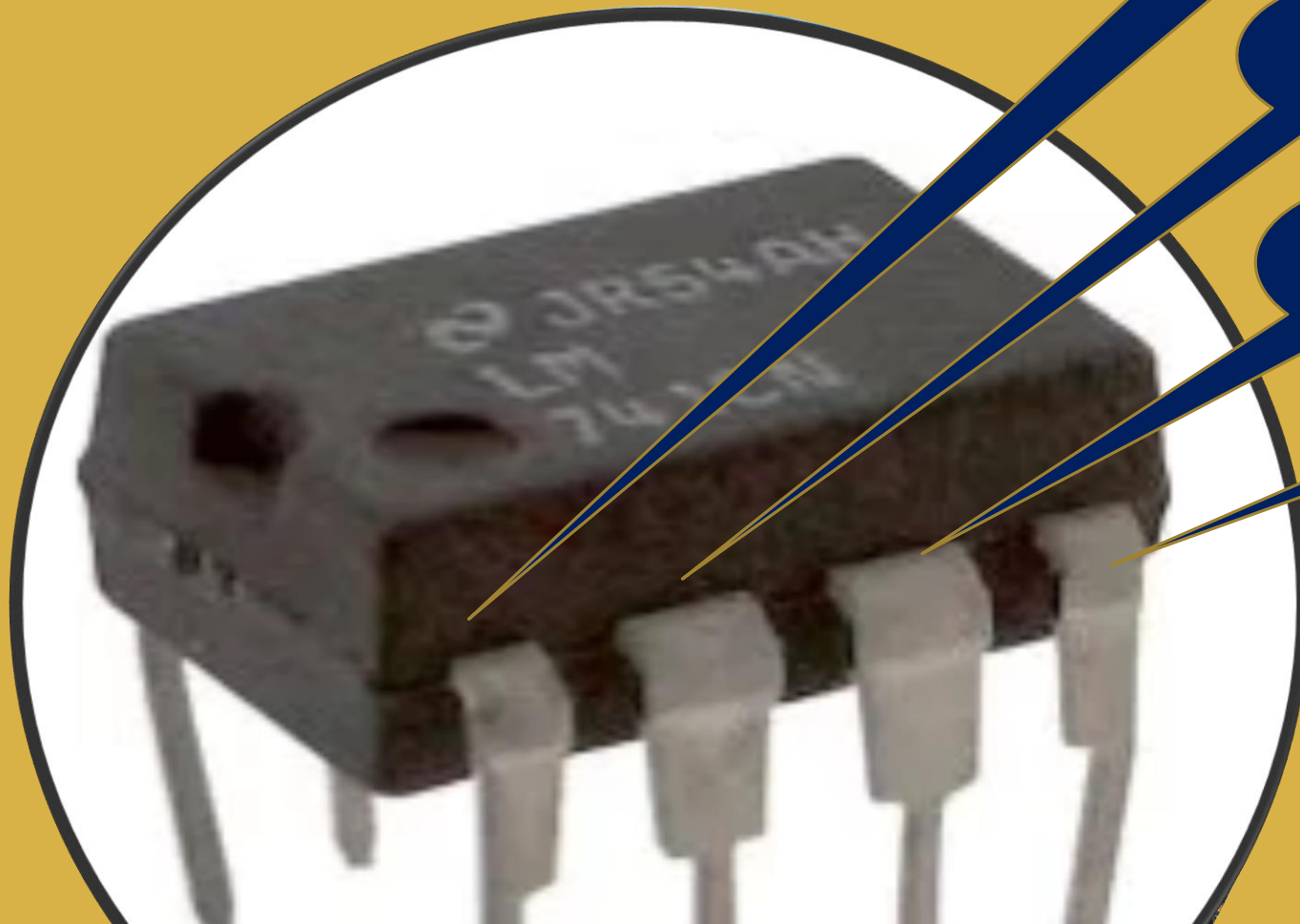

WIRING DIAGRAM NON INVERTING

Universitas STEKOM



VCC + 5 Volt

R in

YAL

Gnd/ -

LM 741

R Load





Teknik Elektronika


Tek

PICTORIAL DIAGRAM

NON INVERTING

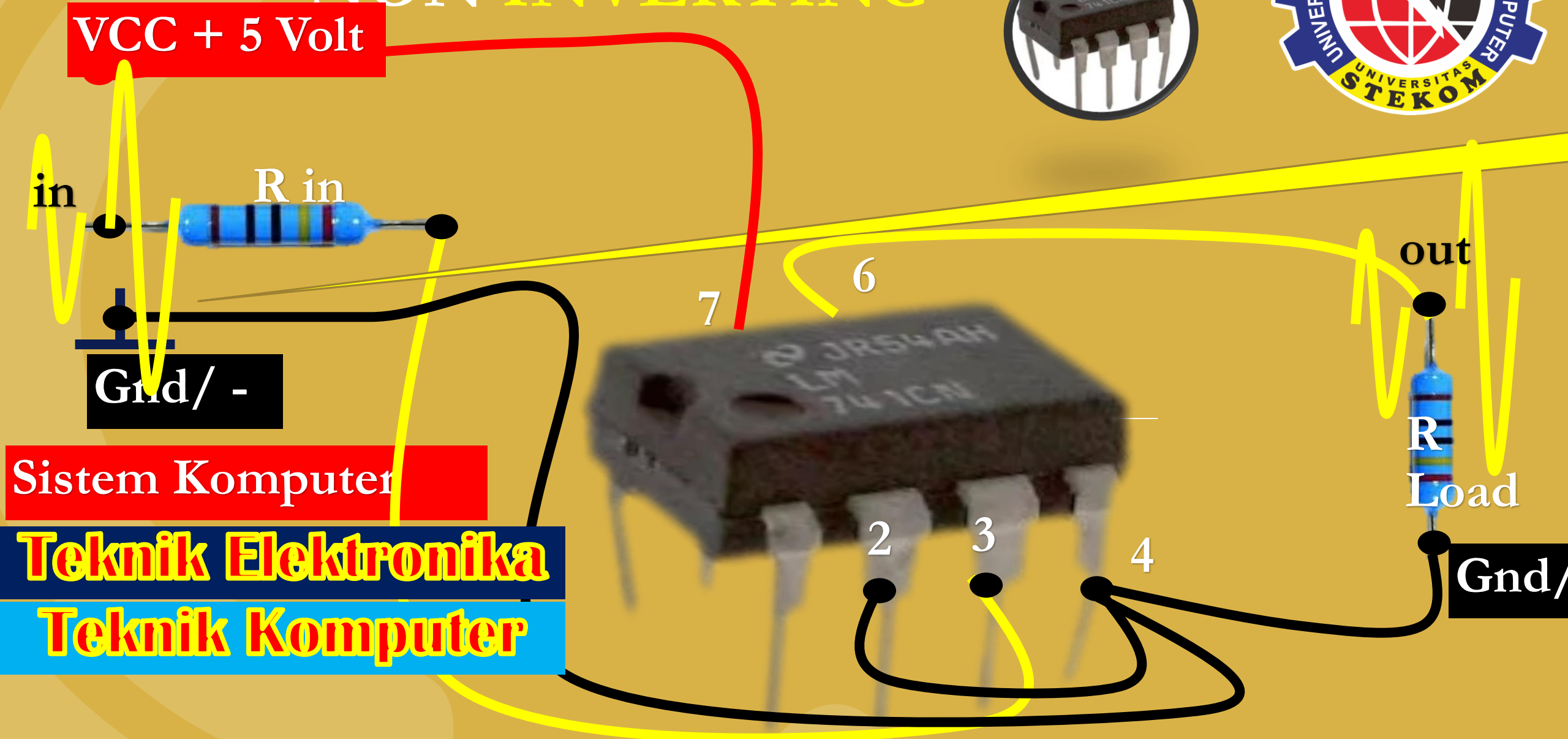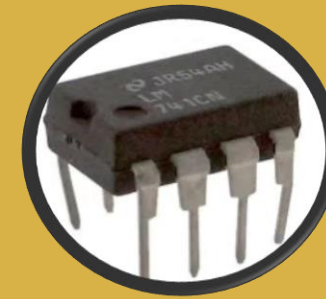

AKTIF NON INVERTING

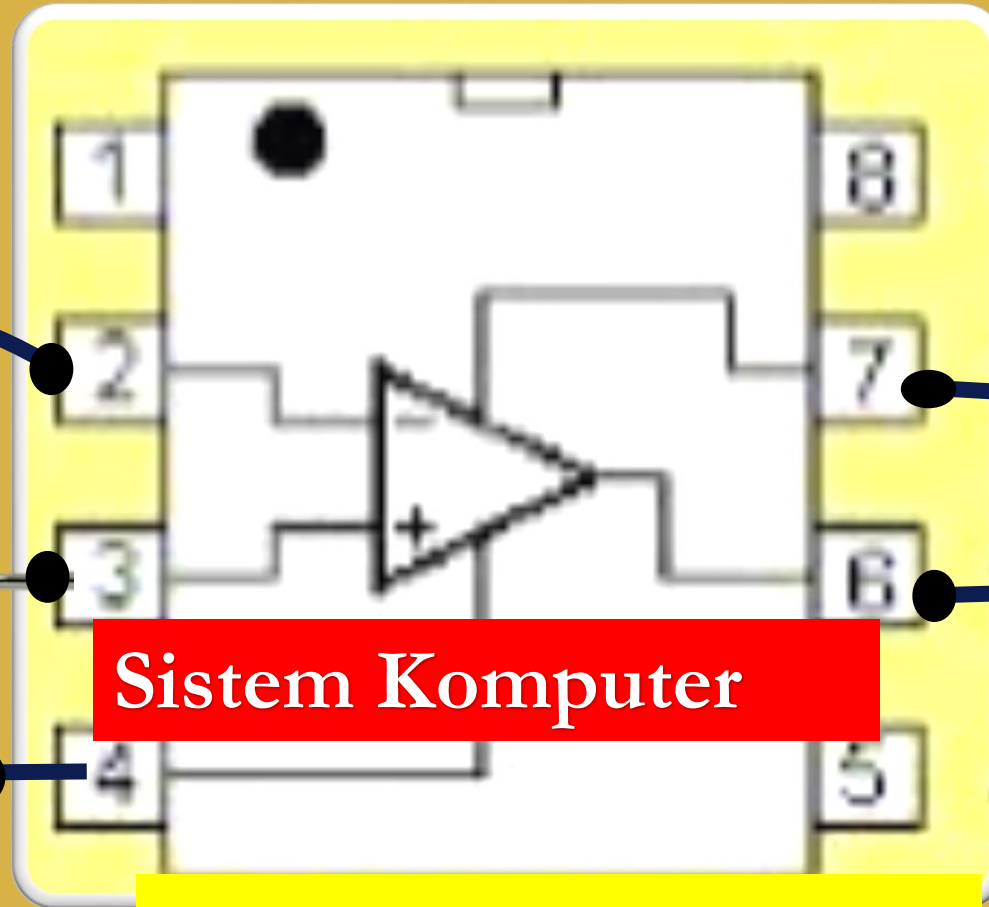

+5V (VCC)




2vp

Sistem Komputer

R Load

-2vp

Pengolahan Sinyal

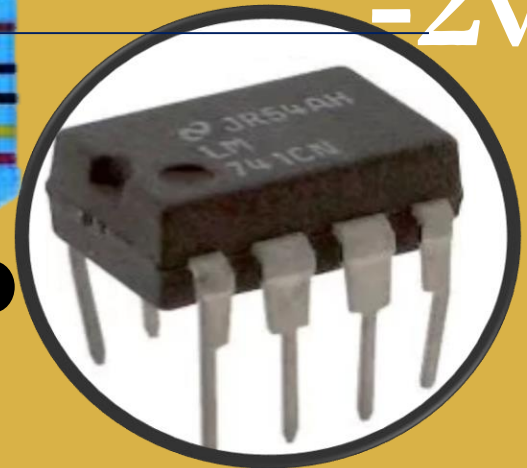

-2vp
Gnd/-



AKTIF NON INVERTING



+5V (VCC)

2vp

R_{in}


-2vp
Gnd/-

Pengolahan Sinyal

R_{Load}

2vp

-2vp

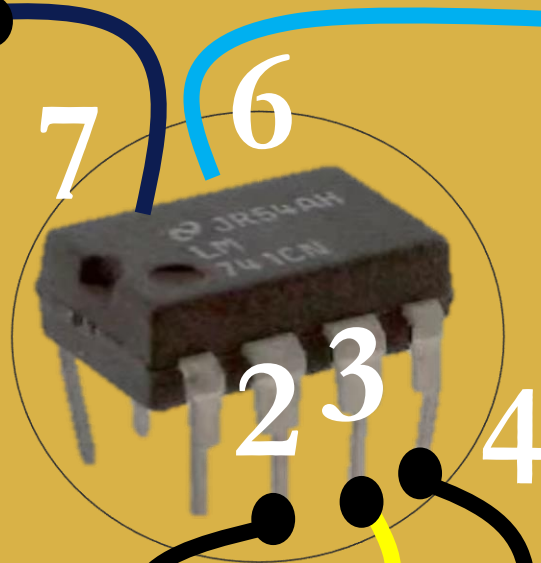

1. Buatlah Gambar PICTORIAL DIAGRAM NON INVERTING dari skema berikut
2. Gambarlah bentuk sinyal OUTPUTNYA



Quiz

