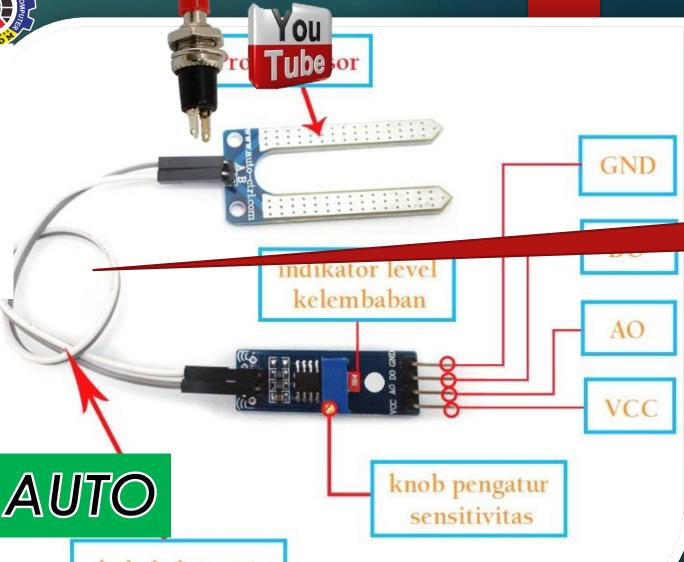


Universitas STEKOM Bagian dari Electronic Module



AO: Analog Output DO: Digital Output




Penyiram Taman AUTO





YL 69 Universitas STEKOM Dari + VCC 12 V .7805 ube Out - Pompa Gnd NO + Pompa C in Pompa Air Celup **Gnd** VCC relay **VCC 3.3 v - 5 V** Penyiram Taman AUTO

Muhammad izzudin allam syam

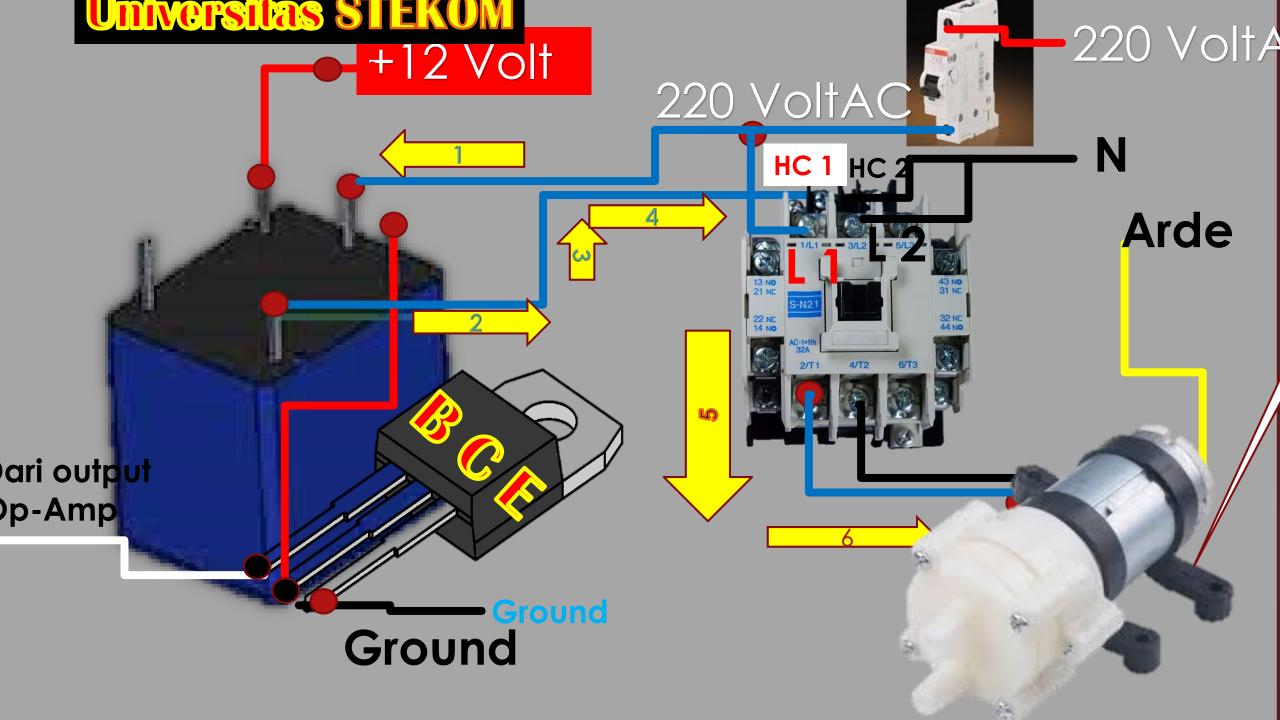






1.Gambarkan Skema/ wiring sistem Penyiram tanaman otomatis

2. Jelaskan prinsip kerja wiring tsb



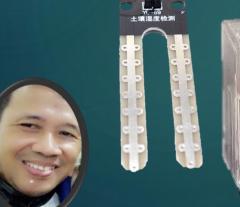



Batas akhir pengerjaan quis ini tgl 27 juli

QUIS 15

Muhammad izzudin allam syah



Kisi-kisi UAS

- 1. Dual channel op-Amp
- 2. Security sistem
- 3. Auto (taman, banjir, IR)



