
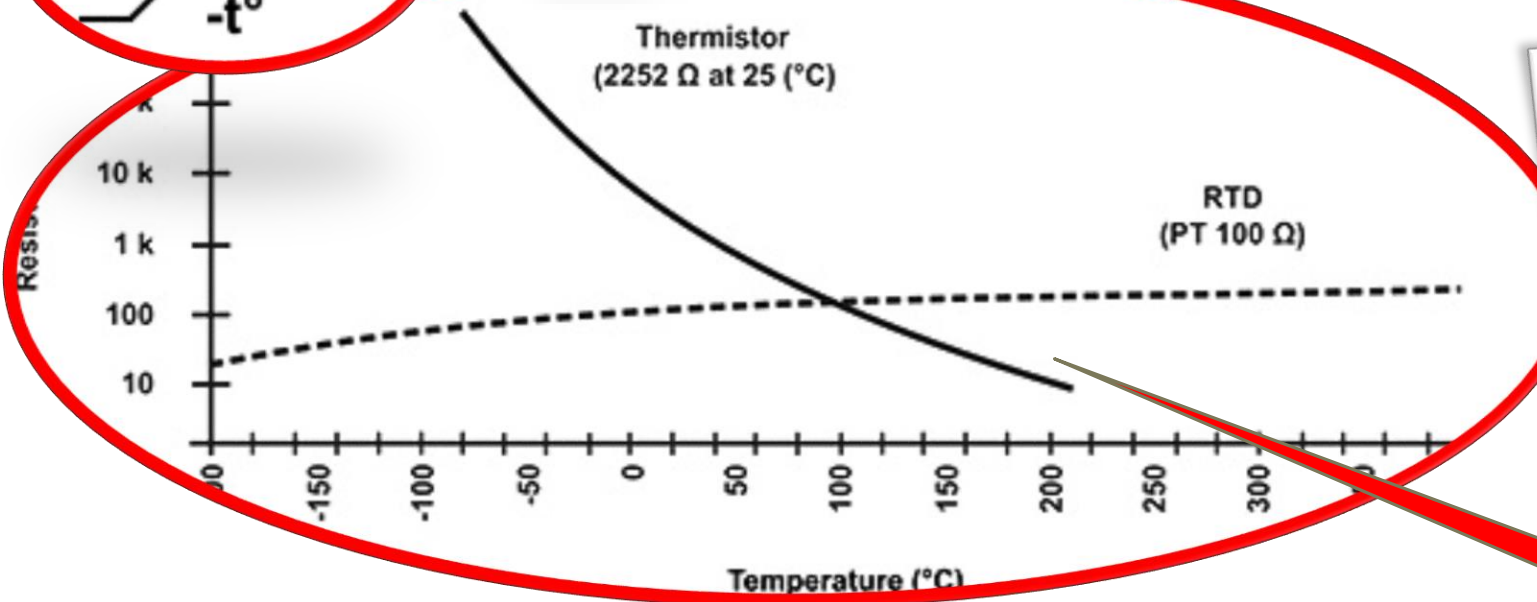


Sistem Komputer Teknik Elektronika


Komputer

*Thermo Control*

Pengolahan Sinyal

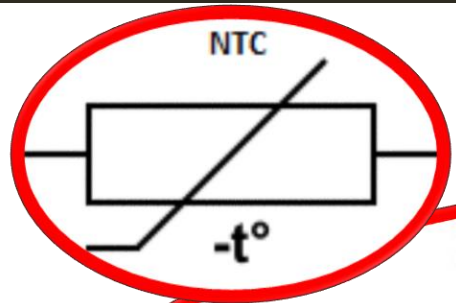
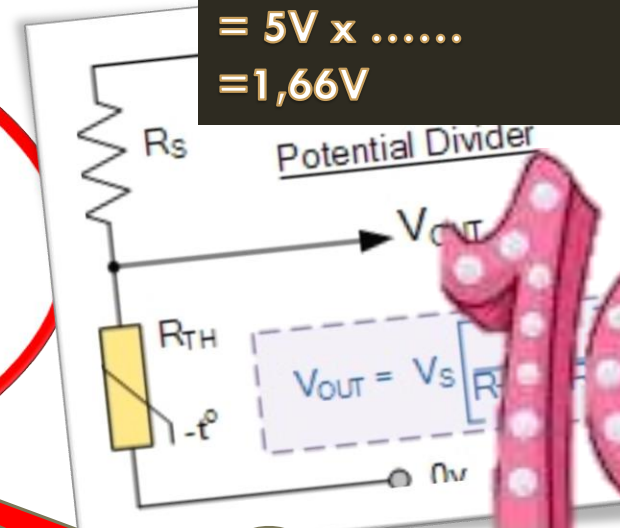
$$\begin{aligned} V_{out} &= V_S \times \left\{ \frac{R_{NTC}}{R_{NTC} + R_S} \right\} = 5 \text{ V} \times \left\{ \frac{500}{500 + 1K} \right\} \\ &= 5 \text{ V} \times \left\{ \frac{500}{1500} \right\} \\ &= 5 \text{ V} \times \dots\dots \\ &= 1,66 \text{ V} \end{aligned}$$



12

$$\begin{aligned} &V_S \times \left\{ \frac{R_{NTC}}{R_{NTC} + R_S} \right\} \\ &= 5 \text{ V} \times \left\{ \frac{2K}{2K + 2K} \right\} \\ &= 5 \text{ V} \times \left\{ \frac{2K}{4K} \right\} \\ &= 5 \text{ V} \times 0,5 \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$




Sistem Komputer




Teknik Komputer

Teknik Elektronika

TP 31

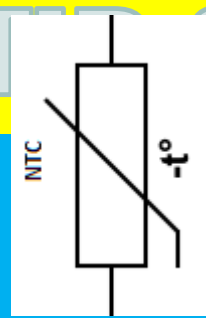

BCE

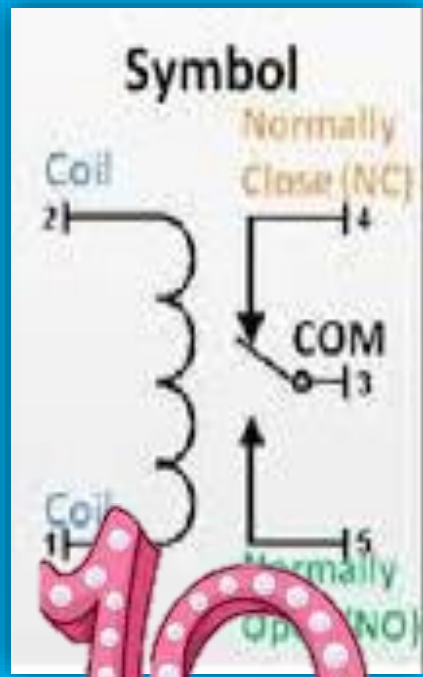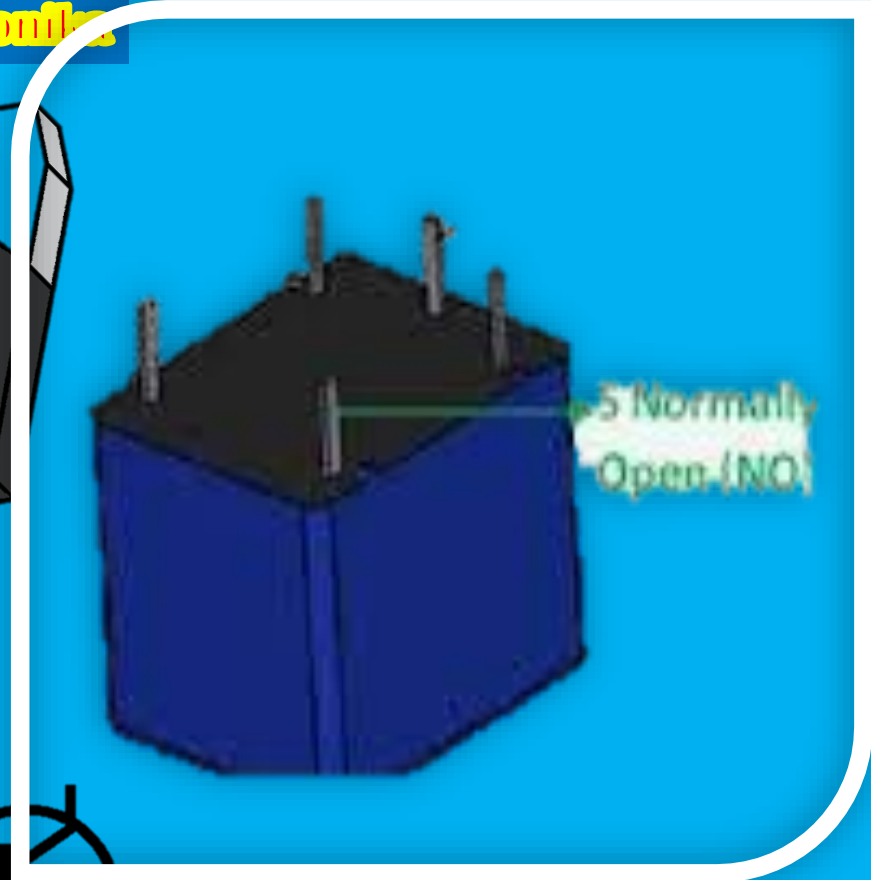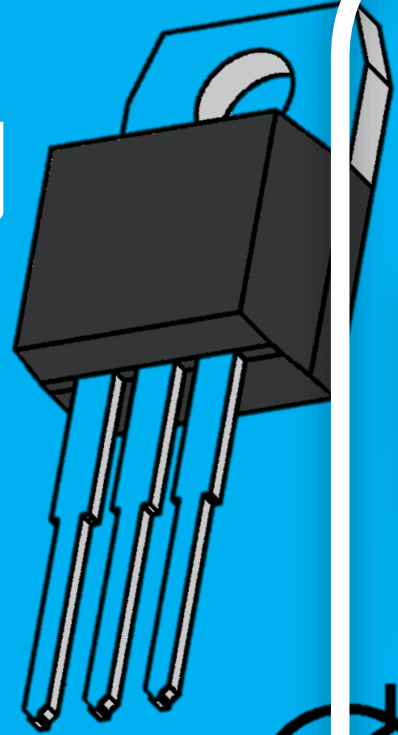


Thermo Control






# PROSES PERUBAHAN TEGANGAN

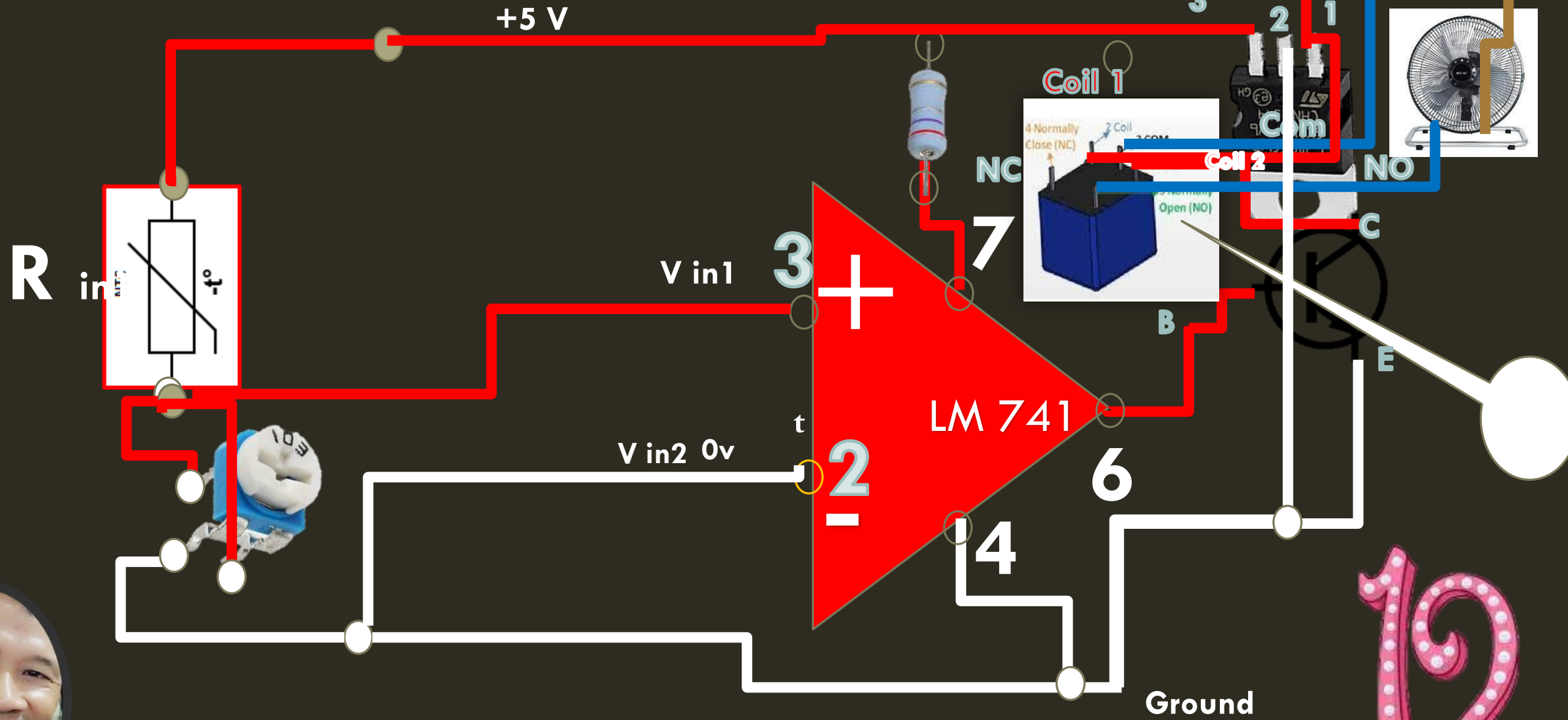

Sistem Komputer



# Thermo Control

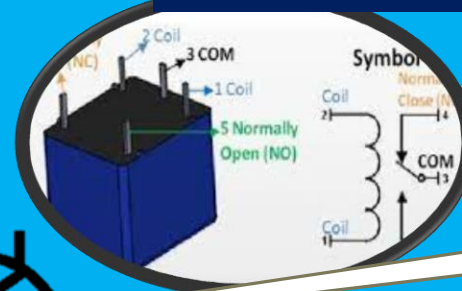

# Teknik Komputer

# Universitas STEKOM





## THERMO SENSOR

## Prinsip Kerja

Bila suhu Ruang Panas, maka R NTC mengecil mengakibatkan tegangan di In non Inverting

> dari tegangan di inverting sehingga opAmp mengeluarkan tegangan positif (H) dan Tr ON relay aktif maka Com relay

terhubung ke NO *Blower / Kipas yg terpasang di NO berputar dan mendinginkan ruangan.*

2. Bila kemudian suhu ruang dingin maka R NTC membesar mengakibatkan arus tidak mengalir kepada R NTC dan membuat V in Non inverting tidak bertegangan  $V_{in\ non\ Inv} = \text{low Volt / Low Logic}$  akibatnya output comparator low Volt Tr ON relay tidak aktif NO lepas kontak dari Com Blower berhenti berputar



# KONSEP MENGHITUNG TEGANGAN KERJA

$$R_1 = R_{s1} \text{ seri } R \text{ LDR}$$

$$= 100 \text{ Ohm} + 0 \text{ ohm} = 100 \text{ Ohm}$$

$$R_1 = 1 \text{ K Ohm}$$

$$V_{in1} = 4,54 \text{ Volt}$$

$$R_2 = 1 \text{ K Ohm}$$

$$V_{in1} = 4,54 \text{ V}$$

$$V_{in2} = 0 \text{ Volt}$$

$$R_2 = R_1 \text{ seri } R \text{ Trimpot}$$
$$= 1 \text{ K} + 0 \text{ Kohm} = 1 \text{ K ohm}$$

$$V_{in1} \text{ yg sebenarnya} = \dots\dots\dots$$

$$V_{in1} \text{ yg sebenarnya} = R_2 : (R_1 + R_2) \times V_S$$

$$V_{in1} \text{ yg sebenarnya} = 1 \text{ K} : (100 + 1 \text{ K}) \times 5 \text{ V}$$

$$V_{in1} \text{ yg sebenarnya} = (1 \text{ K} : 1 \text{ K}1) \times 5 \text{ V}$$

$$V_{in1} = R_2 : (R_1 + R_2) \times V_S$$

$$V_{in1} = 1 \text{ K} : (1 \text{ K} + 1 \text{ K}) \times 5 \text{ V}$$

$$V_{in1} = \{ 1 \text{ K} : (1 \text{ K} + 1 \text{ K}) \} \times 5 \text{ V} = \dots$$

$$V_{in1} = (1 \text{ K} : 2 \text{ K}) \times 5 \text{ V} = \dots\dots\dots$$

$$V_{in1} = 0.5 \times 5 \text{ V} = \dots\dots\dots$$

$$V_{out} = 4,5 \text{ V High Logic}$$



**Quis12** : 1. gambarkan skema sistem otomatis saat suhu ruangan panas suplay blower mengalir tetapi saat suhu dingin suplay berhenti menggunakan sensor suhu NTC dan LM 741


2. jelaskan prinsip kerjanya

**Subject** : *Rancangan Thermo Switch \_namamu\_Kelasmu*

**Tgl 6 Juli 2022**





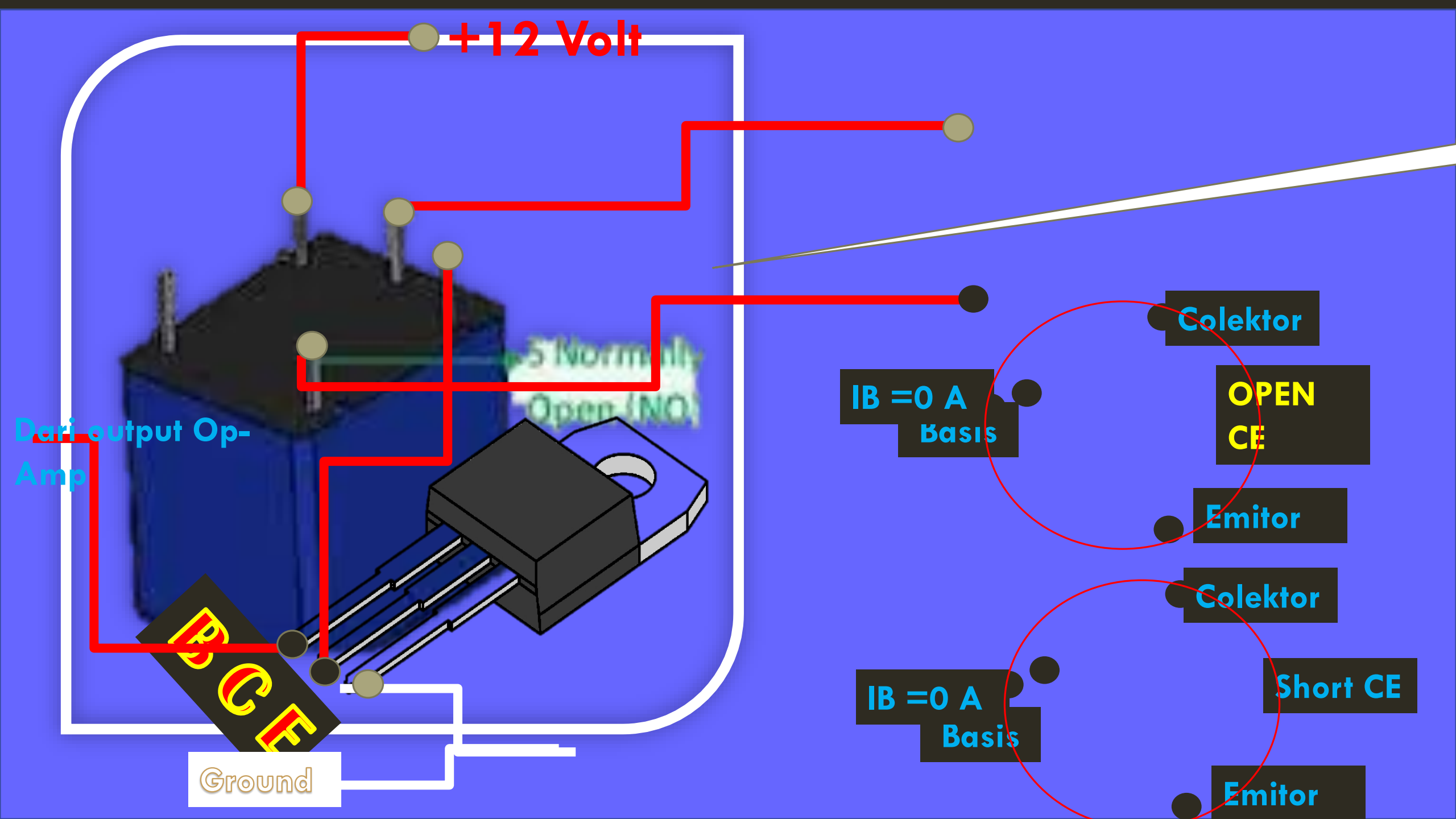

# TABEL STATUS ON OFF TR RELAY DAN BLOWER

NO	Kondisi Ruang /mesin / Radiator /thermo	R NTC	NON INV	INV	Output Op-Amp	Basis TR	TRansistor	Relay	Blower
1	Panas	Mengecil	H	L	H	Ada arus	ON	Aktif	berputar
2	Dingin	Membesar	L	L	L	Tidak ada arus	OFF	Tidak Aktif	Berhenti berputar/ tidk berputar